

課題9-5(1)

プログラム


mux.v

```
module mux (  
    input a, b, s,  
    output y  
);  
assign y = s ? b : a;  
endmodule
```

main.v

```
`timescale 1ns/1ns  
module mux_test;  
    reg a, b, s;  
    wire y;  
    mux f(a, b, s, y);  
  
    initial begin  
        a = 0; b = 0; s = 0;  
        $dumpfile("main.vcd");  
        $dumpvars(0, mux_test);  
        $monitor("a=%b b=%b s=%b y=%b", a, b, s, y);  
  
        // Test cases  
        a = 0; b = 0; s = 0; #10;  
        a = 0; b = 1; s = 0; #10;  
        a = 1; b = 0; s = 0; #10;  
        a = 1; b = 1; s = 0; #10;  
        a = 0; b = 0; s = 1; #10;  
        a = 0; b = 1; s = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; s = 1; #10;  
        a = 1; b = 1; s = 1; #10;  
        $finish;  
    end  
endmodule
```

タイムチャート

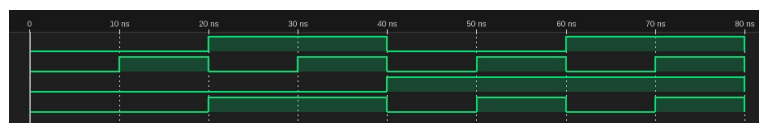

波形