

## 課題9-5(2)

### プログラム


#### circuit.v

```
module my_mux (  
    input a, b, s,  
    output y  
);  
    wire sel_bar;  
    wire a_and, b_and;  
  
    not (sel_bar, s);  
    and (a_and, a, sel_bar);  
    and (b_and, b, s);  
    or (y, a_and, b_and);  
endmodule
```

#### main.v

```
`timescale 1ns/1ns  
module my_mux_test;  
    reg a, b, s;  
    wire y;  
    my_mux f(a, b, s, y);  
  
    initial begin  
        a = 0; b = 0; s = 0;  
        $dumpfile("main.vcd");  
        $dumpvars(0, my_mux_test);  
        $monitor("a=%b b=%b s=%b y=%b", a, b, s, y);  
  
        // Test cases  
        a = 0; b = 0; s = 0; #10;  
        a = 0; b = 1; s = 0; #10;  
        a = 1; b = 0; s = 0; #10;  
        a = 1; b = 1; s = 0; #10;  
        a = 0; b = 0; s = 1; #10;  
        a = 0; b = 1; s = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; s = 1; #10;  
        a = 1; b = 1; s = 1; #10;  
        $finish;  
    end  
endmodule
```

### タイムチャート

 

波形